Început la	joi, 11 iunie 2020, 14:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 11 iunie 2020, 14:35
Timp luat	35 min 36 secs
Notează	**17,00** din maxim 20,00 (**85**%) posibil

1 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cand microcontroller-ul primeste o intrerupere de UART0_TX_vect, cate frame-uri de seriala poate scrie pe loc?

Alegeți o opțiune:
- a. 1 ✔
- b. 2
- c. trebuie sa mai astepte
- d. oricate

Răspunsul corect este: 1

2 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cum se activeaza intreruperile pe ATMega324?

Alegeți o opțiune:
- a. Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi ✔
- b. intreruperile sunt permanent activate, dar doar cele cu intrari in tabela de intreruperi pot fi declansate
- c. Se activeaza doar individual printr-un flag specific fiecarei intreruperi
- d. Se activeaza global; intrarile invalide din tabela de intreruperi dezactiveaza intreruperile corespondente

Răspunsul corect este: Se activeaza global si local printr-un flag specific fiecarei intreruperi

3 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Cate conversii se pot face simultan pe ADC-ul de la ATMega324?

Alegeți o opțiune:
- a. 2
- b. 8
- c. 4
- d. 1 ✔

Răspunsul corect este: 1

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce este un registru I/O in contextul familiei AVR

Alegeți o opțiune:


- a. Un registru intern al procesoarelor AVR folosit pentru transmisia de date catre periferice
- b. Un registru intern auxiliar folosit de procesoarele AVR in cadrul unor operatii complexe de I/O
- c. Un registru general care este folosit in toate operatiile in/out de lucru cu I/O ✖
- d. O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

Răspunsul corect este: O locatie din memoria I/O care expune functionalitati ale perifericelor

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

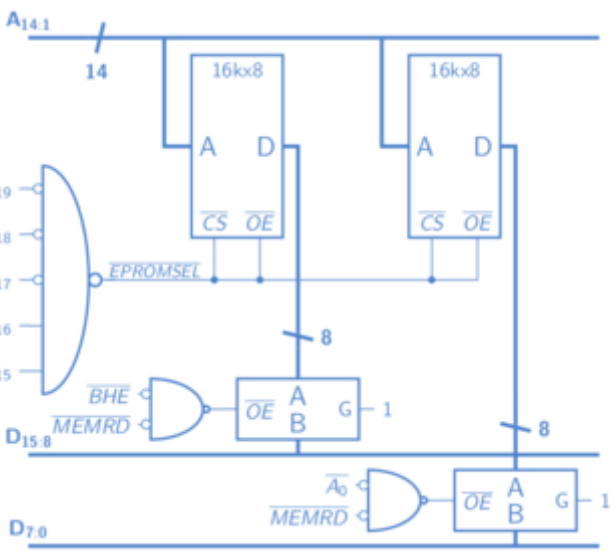

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xF0000?

Alegeți o opțiune:

- a. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- b. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- c. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$ ✔

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot \overline{A_{15}}$

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

De ce este nevoie de definirea simbolului F_CPU pentru a folosi macroul _delay_ms() la AVR?

Alegeți o opțiune:


- a. Functioneaza si fara definitia simbolului
- b. Macro-ul seteaza frecventa microcontrollerului la prima rulare, ca apoi sa stie ce frecventa are ✖
- c. Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste
- d. Macro-ul delay trebuie sa stie cum sa configureze un timer

Răspunsul corect este: Macro-ul delay trebuie sa stie cat de lungi sunt instructiunile pe care le foloseste

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

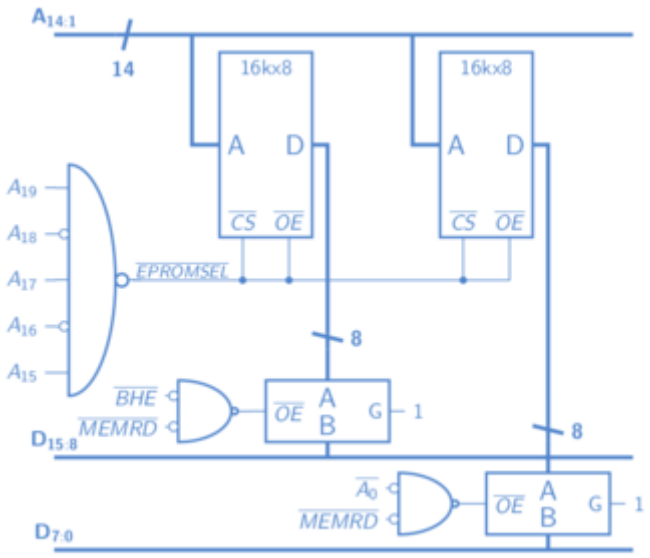

in ce spatiu de memorie este mapata memoria din figura?

Alegeți o opțiune:

- a. 0xB0000-0xBFFFF
- b. 0xA0000-0xAFFFF
- c. 0xA0000-A7FFF ✔
- d. 0xB0000-0xB7FFF

The correct answers are: 0xA0000-0xAFFFF, 0xB0000-0xBFFFF, 0xA0000-A7FFF, 0xB0000-0xB7FFF

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ATMega324 avem timerul 1 configurat in modul 12 (0b1100), ce putem controla pe canalele de PWM?

Alegeți o opțiune:

- a. Doar duty-cycle-ul de pe canalul B
- b. Doar frecventa
- c. Doar duty-cycle-ul de pe canalul A
- d. Duty-cycle-urile pe ambele canale ✔

Răspunsul corect este: Duty-cycle-urile pe ambele canale

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a activa intreruperea de PCINT pe pinul SDA, ce biti trebuie activati in PCICR, respectiv PCMSKx?

Alegeți o opțiune:

- a. PCIE3, PCINT27
- b. PCIE2, PCINT23
- c. PCIE1, PCINT11
- d. PCIE2, PCINT17 ✔

Răspunsul corect este: PCIE2, PCINT17

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Avand un timer pe ATMega324 in modul CTC, cum putem genera o intrerupere care sa se declanseze o data la 2 secunde? (procesorul este la 16MHz)

Alegeți o opțiune:

- a. OCR1A = 62499, prescaler = 512
- b. OCR0A = 31249, prescaler 1024
- c. OCR1A = 31249, prescaler 1024 ✔
- d. OCR10 = 62499, prescaler = 512

Răspunsul corect este: OCR1A = 31249, prescaler 1024

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Unde este mapata stiva unui program care ruleaza pe AVR?

Alegeți o opțiune:

- a. La capatul inferior al memoriei de program
- b. La capatul inferior al memoriei de date
- c. La capatul superior al memoriei de program
- d. La capatul superior al memoriei de date ✔

Răspunsul corect este: La capatul superior al memoriei de date

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru o comunicatie 9600 8 N 1, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

- a. 3/9
- b. 2/9
- c. 2/10 ✔
- d. 3/10

Răspunsul corect este: 2/10

13 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La ce se refera conceptul de memory-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:


- a. La faptul ca perifericele sunt mapate in memoria de program ✖
- b. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate
- c. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out
- d. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

Răspunsul corect este: La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

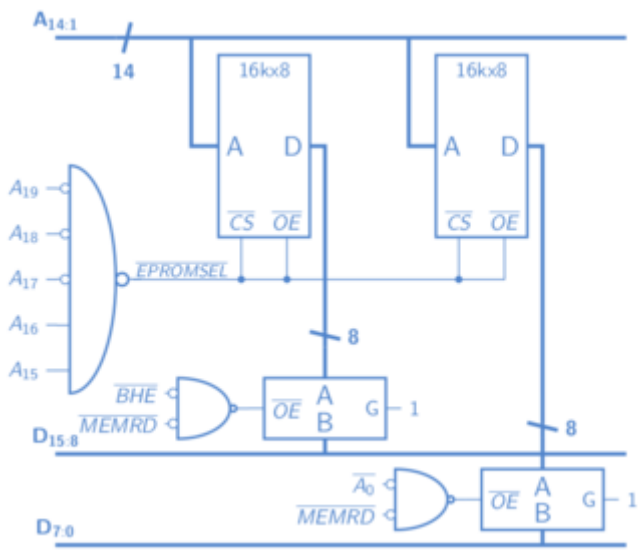

Ce valoare ar trebui sa ia EPROMSEL pentru ca memoria din figura sa fie mapata incepand cu adresa 0xB8000?

Alegeți o opțiune:

- a. Nu se poate forma, indiferent de EPROMSEL
- b. $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$ ✔
- c. $EPROMSEL = \overline{A_{19}} \cdot A_{18} \cdot \overline{A_{17}} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$
- d. $EPROMSEL = A_{19} \cdot A_{18} \cdot A_{17} \cdot \overline{A_{16}} \cdot \overline{A_{15}}$

Răspunsul corect este: $EPROMSEL = A_{19} \cdot \overline{A_{18}} \cdot A_{17} \cdot A_{16} \cdot A_{15}$

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

- a. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- b. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- c. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Răspunsul corect este: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce se intampla pe ATMega324 daca se declanseaza o intrerupere pentru care nu avem rutina de tratare?

Alegeți o opțiune:

- a. Ruleaza rutina pentru urmatoarea intrerupere din tabelul de intreruperi.
- b. Nu se intampla nimic
- c. Microcontroller-ul se reseteaza ✔
- d. Ruleaza prima rutina cu prioritate mai mare din tabelul de intreruperi

Răspunsul corect este: Microcontroller-ul se reseteaza

17 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce se refera conceptul de port-mapped I/O?

Alegeți o opțiune:

- a. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni load/store
- b. La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out ✔
- c. La faptul ca porturile sunt mapate in memoria de date
- d. La faptul ca perifericele I/O au propriile memorii externe asociate

Răspunsul corect este: La faptul ca perifericele I/O sunt accesibile prin instructiuni in/out

18 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru o comunicatie 115200 5 O 2, ce overhead de comunicatie exista?

Alegeți o opțiune:

- a. 4/9 ✔
- b. 3/8
- c. 3/9
- d. 4/8

Răspunsul corect este: 4/9

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Daca folosim ambele canale PWM ale unui timer in modul Fast PWM, ce putem controla maxim?

Alegeți o opțiune:

- a. Duty-cycle-urile semnalelor generate
- b. Duty-cycle-ul unui canal si frecventa amandurora
- c. Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia ✔
- d. Frecventa pe un canal si duty-cycle-ul pe celalalt canal

Răspunsul corect este: Frecventa amandurora si duty-cycle-ul fiecaruia

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

O tensiune pe un pin de ADC la ATMega324 este 2.56V pentru o referinta de 5V. Ce valoare va avea ADC-ul?

Alegeți o opțiune:

- a. 512
- b. 1023
- c. 524 ✔
- d. 511

Răspunsul corect este: 524

◄ Întrebări bonus curs CC 09

Salt la...

> > > EXAMEN CC - Problemă < < ►